



Addierer

Signalverarbeitung 1




Verschiedene Addierer

- Halb-, Volladdierer
 - Ripple-Carry-Addierer
 - Carry-Lookahead-Addierer
 - Carry-Select-Addierer
-



Halbaddierer

 

$$S = a \text{ XOR } b$$


$$C = a \text{ AND } b$$

$$S = a \oplus b$$

$$C = a \cdot b$$



Volladdierer

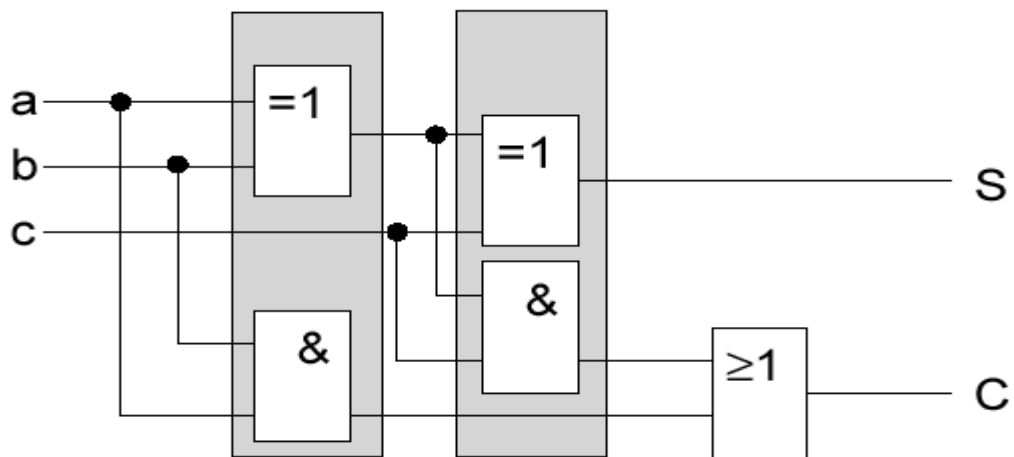


$$S = a \oplus b \oplus c$$

$$C = a \cdot b + (a \oplus b) \cdot c$$



Ripple-Carry-Addierer

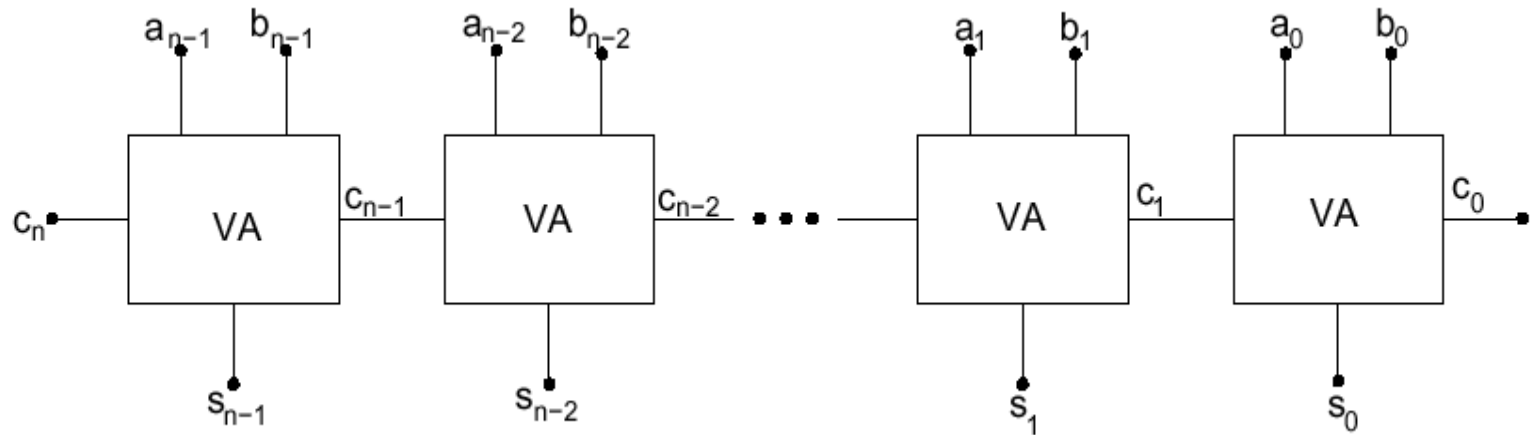

Carry – Übertrag
Ripple - rieseln



Carry-Lookahead-Addierer

Grund für die schlechte Laufzeit des Ripple-Carry-Addierers ist die Berechnung des Übertrags c .

Lösung: Vorrorausschauende (lookahead) Berechnung des Übertrags unter Ausnutzung folgender Grundsätze:

-Jedes Bitpaar „generiert“ einen Übertrag

$$a_i \cdot b_i = 1$$

-oder „propagiert“ (leitet durch) einen Übertrag

$$(a_i \oplus b_i) \cdot c_i = 1$$



Carry-Lookahead-Addierer

Zur Berechnung des Übertrags c kann man folgende rekursive Formel aufstellen:

$$C_i = g_{i-1} + p_{i-1} \cdot C_{i-1}$$

mit „generate“

$$g_i = a_i \cdot b_i$$

und „propagate“

$$p_i = a_i \oplus b_i$$



Carry-Lookahead-Addierer

Für einen 4-Bit-Carry-Lookahead-Addierer (CLA-Addierer) ergeben sich die folgenden Gleichungen für die Berechnung der Überträge:

$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$


$$c_2 = g_1 + p_1 \cdot c_1 = g_1 + p_1(g_0 + p_0 \cdot c_0) = g_1 + p_1 \cdot g_0 + p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$c_3 = g_2 + p_2 \cdot g_1 + p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$c_4 = g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot g_1 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$



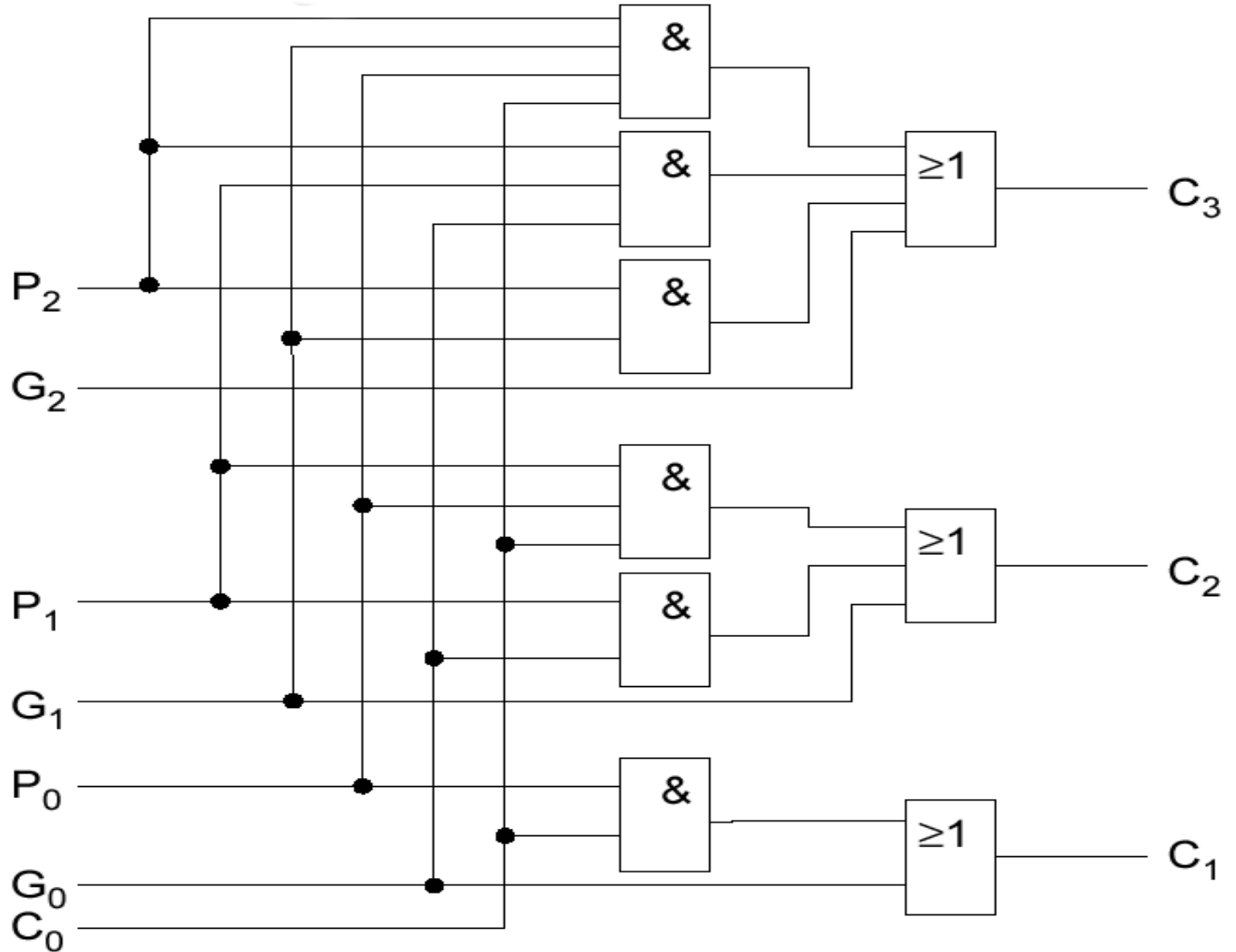Diese Gleichungen können einfach realisiert werden:






Carry-Lookahead-Addierer

Die Summe berechnet sich wie folgt:


$$s_i = p_i \oplus c_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$$

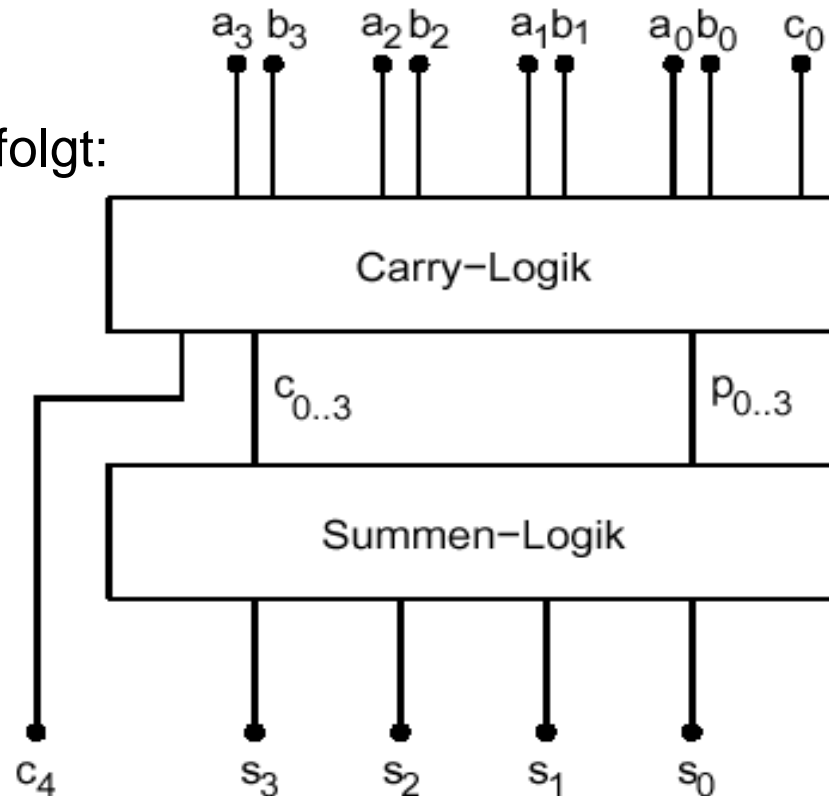Aus Carry-Logik und Summen-Logik wird der Carry-Lookahead-Addierer





Bsp.: 4-Bit CLA

 




Carry-Select-Addierer

Strategie:

- Wort zweiteilen, zweiten Teil zweimal berechnen
 - Einmal mit $C_{in}=1$, einmal mit $C_{in}=0$
 - Mittels Multiplexer „richtigen“ zweiten Teil auswählen
-



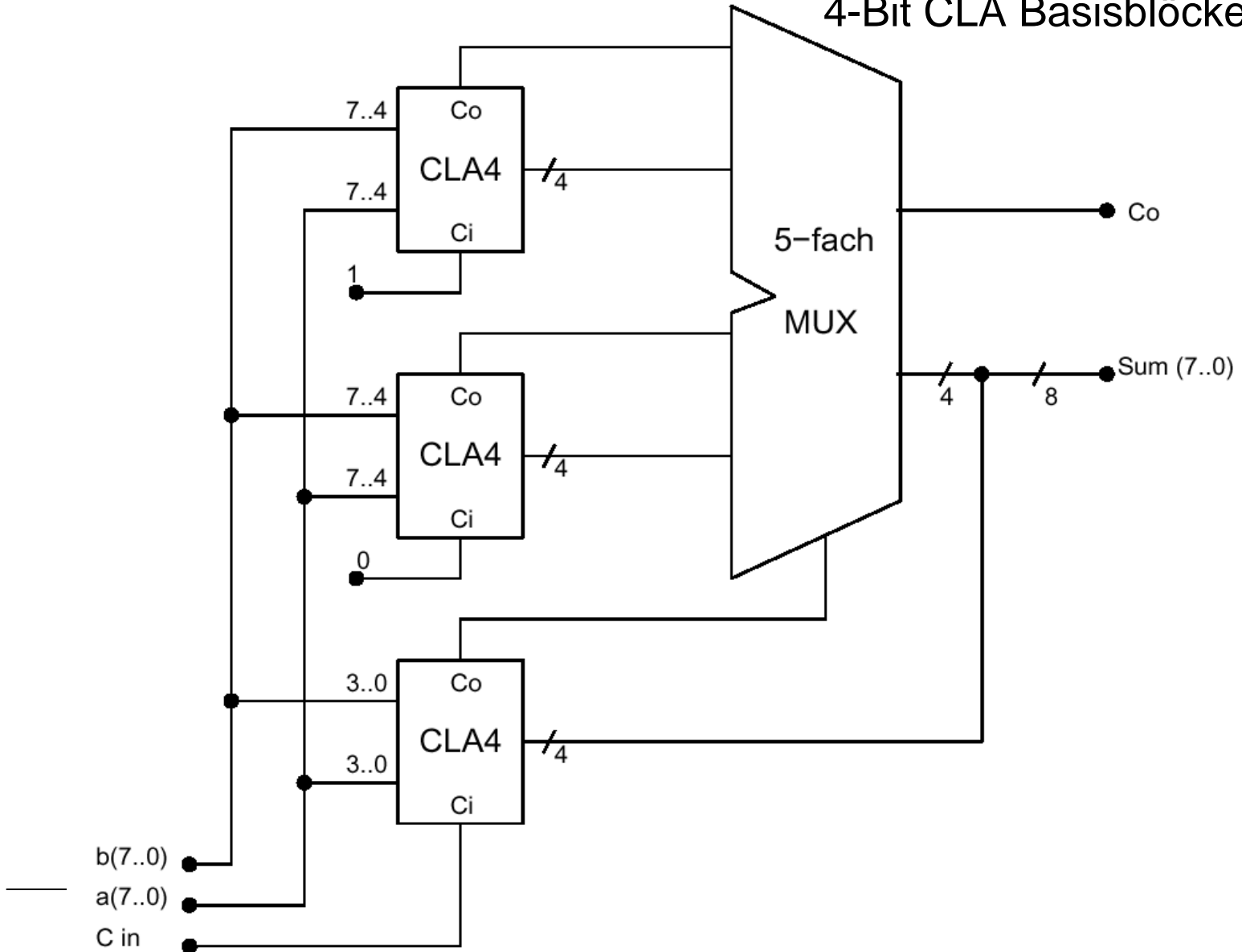8-Bit Carry-Select-Addierer mit 4-Bit CLA Basisblöcken





Vergleich

	Ripple-Carry	CLA	Carry-Select mit CLA Blöcken
Zeit	3*n Gatterlaufzeiten (n = Wortbreite)	immer 4 Gatterlaufzeiten	immer 6 Gatterlaufzeiten
Aufwand	gering (bitslice)	hoch (für grosse Wortbreite enorm)	mittel (ab 16-Bit besser als CLA)

Quellen: Wikipedia, Skripte der Uni Ulm, Duisburg und der FH Karlsruhe